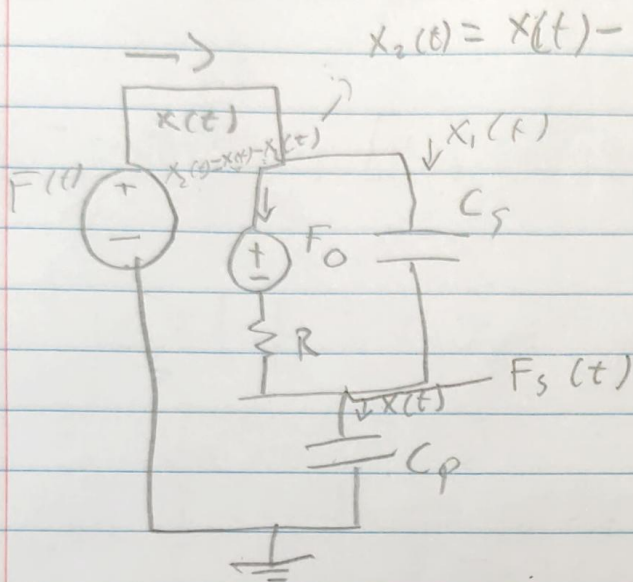


Circuito eléctrico




Magas \rightarrow Integral Cap

Nodos \rightarrow derivada Cap

$$x(t) = x_1(t) + x_2(t)$$

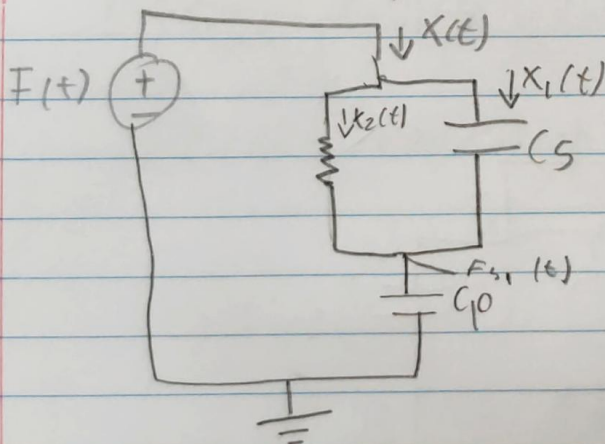Función de transferencia
Análisis apagando f_0



$$x(t) = x_1(t) + x_2(t)$$

$$x(t) = \frac{d[F_s(t)]}{dt} \cdot C_p$$

$$x_2(t) = \frac{F(t) - F_s(t)}{R}$$

$$x_1(t) = \frac{d[F(t) - F_s(t)]}{dt}$$

$$C_p \frac{d[f_s(t)]}{dt} = C_s \frac{d[F(t) - F_s(t)]}{dt} + \frac{F(t) - F_s(t)}{R}$$

$$C_p s F_s(s) = C_s s [F(s) - F_s(s)] + \frac{F(s) - F_s(s)}{R}$$


$$(C_p s + C_s s + \frac{1}{R}) F_s(s) = (C_s s + \frac{1}{R}) F(s)$$



$$\frac{F_s(s)}{F(s)} = \frac{C_s s + \frac{1}{R}}{C_p s + C_s s + \frac{1}{R}}$$

$$\frac{F_s(s)}{F(s)} = \frac{C_s R s + 1}{C_p R s + C_s R s + 1}$$

$$= \frac{C_s R s + 1}{R(C_p + C_s) s + 1}$$
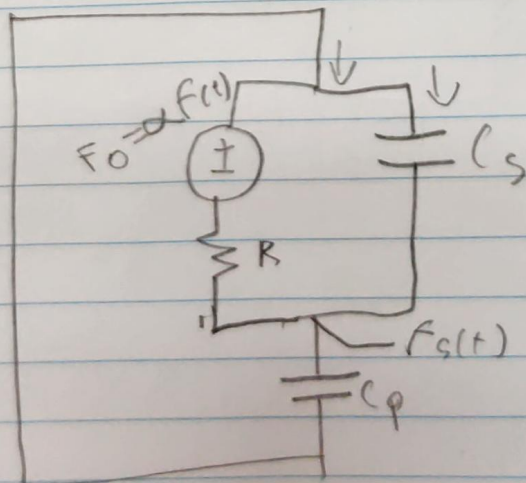
$$F_s(s) = \frac{(C_s R s + 1) F(s)}{R(C_p + C_s) s + 1}$$



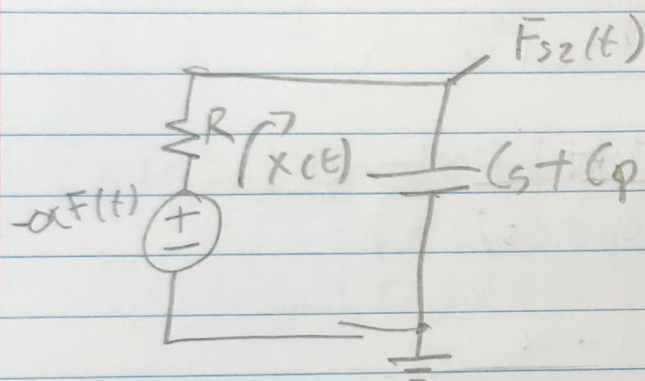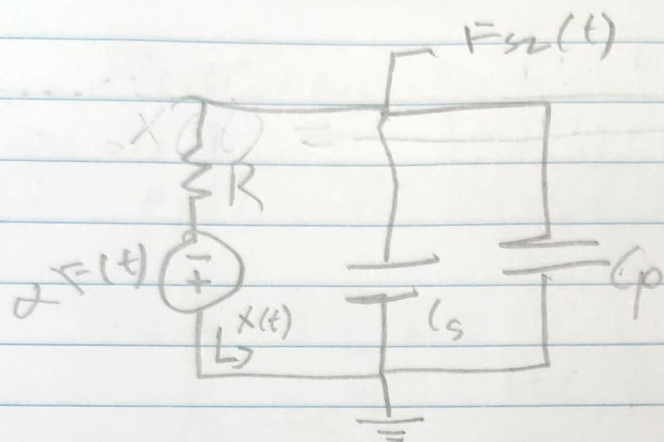

$$-\alpha f(t) = x(t)R + \frac{X(s)}{C_s + C_p} \int x(t) dt$$

$$F_s(t) = \frac{1}{C_s + C_p} \int x dt \quad | \quad x(t)$$

$$-\alpha f(s) = R X(s) + \frac{X(s)}{(C_s + C_p) s}$$

$$F_s(s) = \frac{X(s)}{(C_s + C_p) s} R + F_s(s)$$

$$F(s) = \frac{R + (C_s + C_p) s + 1}{\alpha (C_s + C_p) s} X(s)$$

$$\frac{F_s(s)}{F(s)} = \frac{\frac{\alpha(s)}{(C_s + C_p)s}}{\frac{R(C_s + C_p)s + 1}{\alpha(C_s + C_p)s}} = \frac{\alpha}{R(C_s + C_p)s + 1}$$

$$F_{s2}(s) = \frac{-\alpha F(s)}{R(C_s + C_p)s + 1}$$

$$F_a(s) = F_{s1}(s) + F_{s2}(s)$$

$$F_s(s) = \frac{(C_s + RS + 1)F(s) - \alpha F(s)}{R(C_p + C_s)s + 1}$$

$$\frac{F_s(s)}{F(s)} = \frac{C_s RS + 1 - \alpha}{R(C_p + C_s)s + 1}$$

Error en estado estacionario

$$e(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s F(s) \left[1 - \frac{F(s)}{F(s)} \right] \quad \begin{matrix} F(t) = 1V \\ F(s) = \frac{1}{s} \end{matrix}$$
$$= \lim_{s \rightarrow 0} \frac{s}{s} \left[1 - \frac{C_s R s + 1 - \alpha}{R(C_p + C_s)s + 1} \right]$$

$$e(s) = 1 - \left(\frac{1 - \alpha}{1} \right) = \frac{1 - \alpha}{1} \quad e(t) = \alpha V = 0.25V$$

Estabilidad Lazo abierto

$$R(C_p + C_s)s + 1 = 0$$

S. 1er orden una raíz

$$\lambda = \frac{-1}{R(C_p + C_s)}$$

Respuesta asintoticamente estable